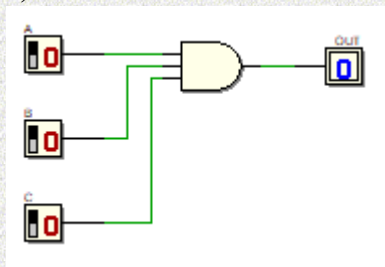


Biundo Mattia 03/10/2022

1) Schema del circuito:



2) Tavola di verità:

A	B	C	OUT
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3) Diagramma Temporale

