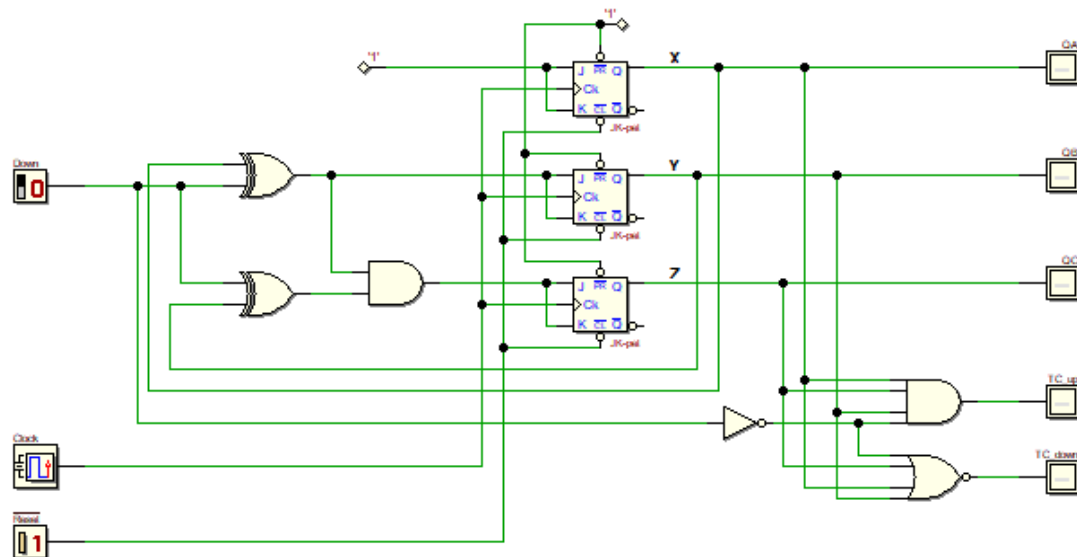


Ripensare un contatore sincrono come una Macchina a Stati Finiti

Viola Raffaele, 28/11/2022


1) Schema del circuito:

...incolla qui lo schema del circuito riordinato come MSF...



2) Diagramma Temporale

...incolla qui il diagramma temporale...

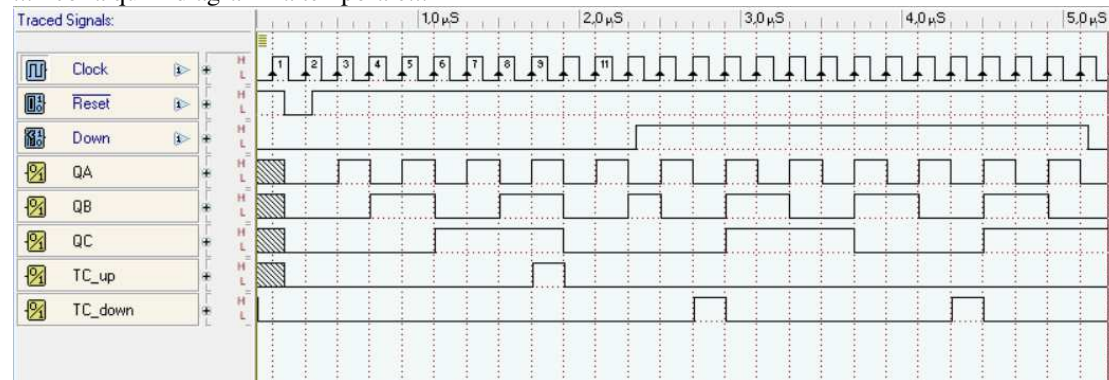

3) Espressioni booleane:

Prossimo Stato

$$J_x = \underline{\underline{1}}$$

$$K_x = \underline{\underline{1}}$$

$$J_y = \underline{\underline{X \text{ EXOR Down}}}$$

$$K_y = \underline{\underline{X \text{ EXOR Down}}}$$

$$J_z = \underline{\underline{(X \text{ EXOR Down}) * (Y \text{ EXOR Down})}}$$

$$K_z = \underline{\underline{(X \text{ EXOR Down}) * (Y \text{ EXOR Down})}}$$

Uscite

$$QA = \underline{\underline{X}}$$

$$QB = \underline{\underline{Y}}$$

$$QC = \underline{\underline{Z}}$$

$$TC_up = \underline{\underline{X * Y * Z * !Down}}$$

$$TC_down = \underline{\underline{!Down \text{ NOR } X \text{ NOR } Y \text{ NOR } Z}}$$