

Biundo Mattia 17/10/2022

1) K-Map della funzione F:


				Z	
	1	1	0	1	
	0	0	1	0	
	-	-	-	-	Y
X	-	-	-	-	
				T	



2) Espressione Booleana di F:

$$F = !X!Y!Z + !XYZ + !X!YZ!T$$

3) Schema del circuito:

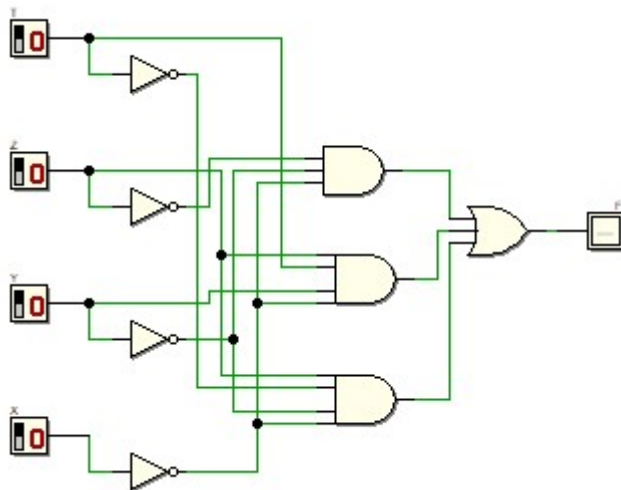

#### 4) Diagramma Temporale

