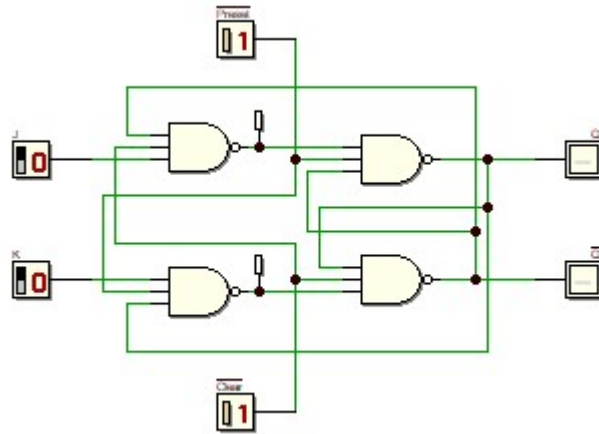
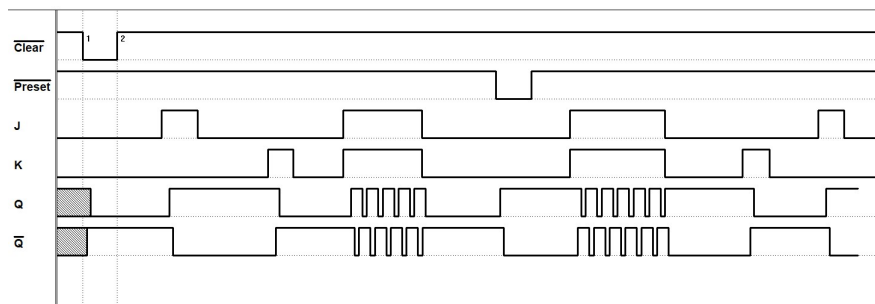


**Analisi di un Flip-Flop JK a comando diretto**

Biundo Mattia 5/11/2022

**1) Schema del circuito:****2) Diagramma Temporale:****3) Cosa succede se non si inizializza la rete?**

Come possiamo vedere dal diagramma temporale, se la rete non viene inizializzata va in modalità di memoria, ma non sapendo il valore precedente, rimane in uno stato di indeterminatezza.