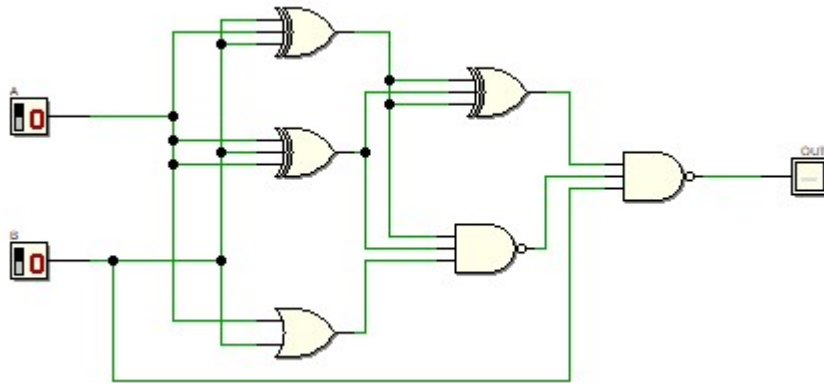


Progetto di una semplice rete combinatoria

Biundo Mattia 17/10/2022

1) Schema del circuito originale:

...incolla qui lo schema del circuito...




2) Tavola di verità:


...completa la tavola di verità...

A	B	OUT
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

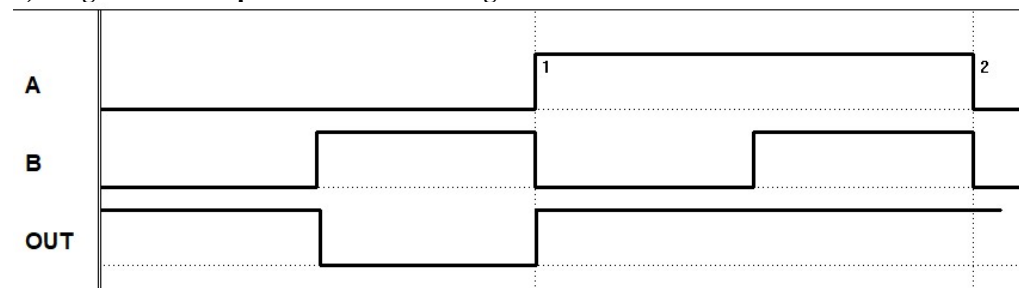
3) Diagramma Temporale del circuito originale




4) Schema del circuito riprogettato:

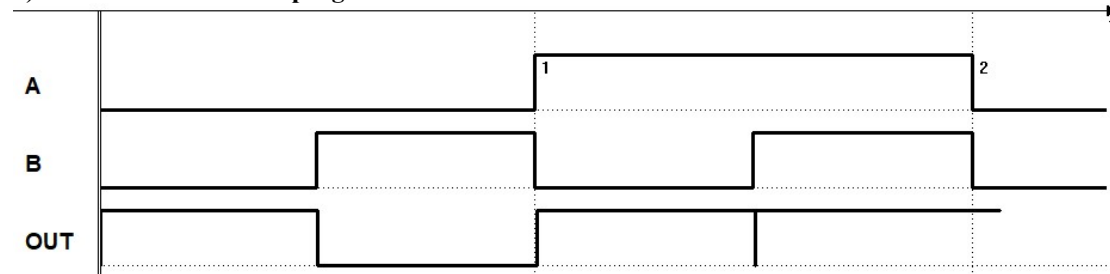

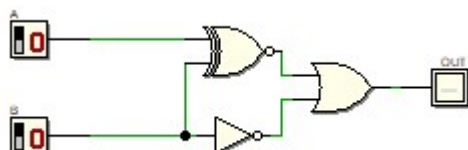5) Diagramma Temporale del circuito riprogettato:



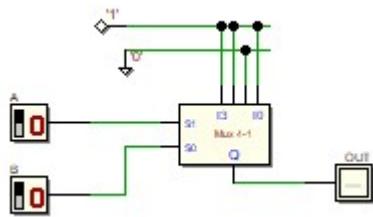6) Schema del circuito basato sul MUX 4-1:



7) Diagramma Temporale del circuito con il MUX 4-1:

